



Lab 4 report


2020/11/12

108062125 高敦晉

108062229 陳皇佑

AQ1

State-transition Diagram

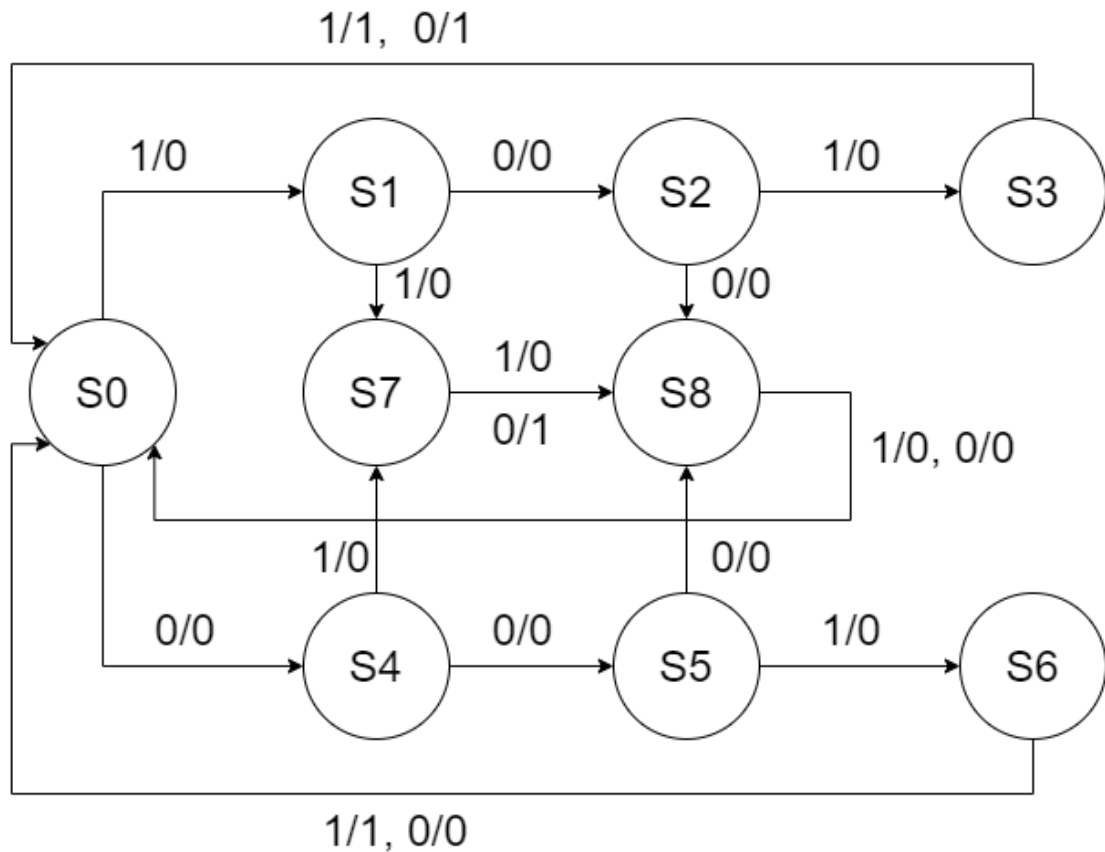

設計構想：

仔細觀察發現，偵測數列具重複性—1010, 1011 前三個 bit 相同，故可以共用同樣的 state(S0, S1, S2, S3)。而因為每 4 個 clk 偵測一次，因此當受偵測數列確認不符合目標數列時，就轉到另外的 state(S7, S8)，讓每種可能輸入都在經過 4 個 state 後回到原 state。照上列敘述畫出 state-transition diagram，依照 mealy machine 的方式將其轉成程式碼即可(output 及 state 變化要放在 input 的 if-else 裡，如下圖)。

```

S0:
begin
    if(in == 1'b1) begin
        nxt_state = S1;
        dec = 1'b0;
    end
    else begin
        nxt_state = S4;
        dec = 1'b0;
    end
end
end

```

Testbench 設計構想：

從 0000 到 1111 列出所有可能，然後一個 clk 一個 bit 從最右邊的 bit 讀到最左邊的 bit。

```

@ (negedge clk) rst_n = 1'b0;
@ (posedge clk) |
@ (negedge clk) rst_n = 1'b1;
#(`CYC * 3);
repeat(2**4 - 1) begin
    for(i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
        #(`CYC) in = cnt[i];
    end
    cnt = cnt + 1'b1;
end
#(`CYC) $finish;


```

開發過程中的問題/學習：

學到如何將一個現實應用的問題轉化成 mealy machine 的圖，將他轉成程式碼變得容易許多。而且如果好好安排 state，可以節省 state 的個數，讓 code 看起來更簡潔。

AQ2

State-transition Diagram

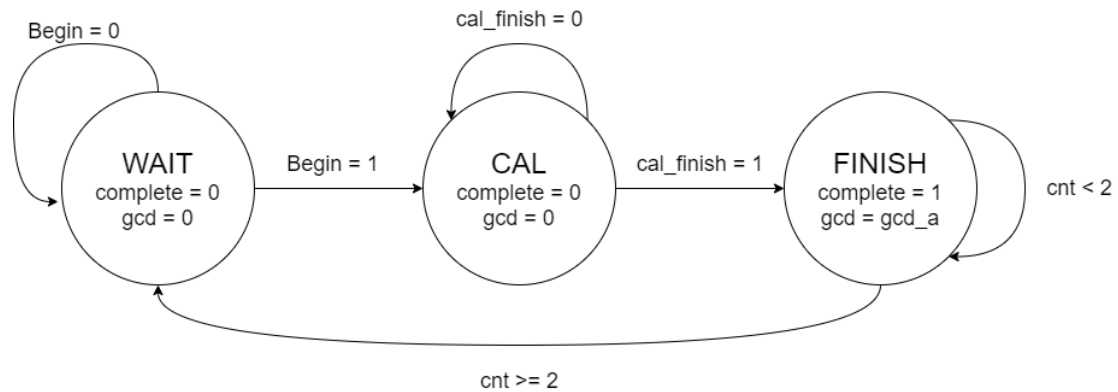

設計構想：

```
always @ (posedge clk) begin
    if(rst_n == 1'b0) begin
        state <= WAIT;
    end
    else begin
        state <= nxt_state;
    end
end
```

State reset 成 WAIT。

```
always @ (posedge clk) begin
    gcd_a <= nxt_gcd_a;
    gcd_b <= nxt_gcd_b;
end
```

為了讓輾轉相除法能一個 clk 做一次操作，用 dff 實現。

```

WAIT:
begin
    Complete = 1'b0;
    gcd = 16'd0;
    if(Begin == 1'b1) nxt_state = CAL;
    else nxt_state = WAIT;
end

```

```

if(state == WAIT) begin
    if(Begin == 1'b1) begin
        nxt_gcd_a = a;
        nxt_gcd_b = b;
        cal_finish = 1'b0;
    end
    else begin
        nxt_gcd_a = nxt_gcd_a;
        nxt_gcd_b = nxt_gcd_b;
        cal_finish = cal_finish;
    end
end
end

```

當 WAIT 狀態時，如果 Begin 為 1，state 就變 CAL，並且讀取 input，讓 $\text{nxt_gcd_a} = a$ 和 $\text{nxt_gcd_b} = b$ ，重製 $\text{cal_finish} = 0$ 。

Begin = 0，state 就變 WAIT， $\text{nxt_gcd_a} = a$ 和 $\text{nxt_gcd_b} = b$ ，和 cal_finish 維持原值。

```

CAL:
begin
    Complete = 1'b0;
    gcd = 16'd0;
    if(cal_finish == 1'b0) nxt_state = CAL;
    else nxt_state = FINISH;
end

```

```

else if (state == CAL) begin
    if(gcd_b == 16'd0) begin
        nxt_gcd_a = gcd_a;
        nxt_gcd_b = gcd_b;
        cal_finish = 1'b1;
    end
    else begin
        cal_finish = 1'b0;
        if(gcd_a > gcd_b) begin
            nxt_gcd_a = gcd_a - gcd_b;
            nxt_gcd_b = gcd_b;
        end
        else begin
            nxt_gcd_a = gcd_a;
            nxt_gcd_b = gcd_b - gcd_a;
        end
    end
end
end

```

cal_finish 代表輾轉相除法完成，當 state = CAL 時，如果還沒完成 (cal_finish = 0)，state hold on CAL，完成(cal_finish = 1) state 變成 FINISH。

當 gcd_b = 0 時，輾轉相除法完成，nxt_gcd_a = gcd_a，nxt_gcd_b = gcd_b，cal_finish = 1。若 gcd_b != 0，cal_finish = 0 持續做輾轉相除法，gcd_a > gcd_b 則 nxt_gcd_a = gcd_a - gcd_b，nxt_gcd_b = gcd_b，否則 nxt_gcd_a = gcd_a，nxt_gcd_b = gcd_b - gcd_a。

```

FINISH:
begin
    if(cnt < 2'b10) nxt_state = FINISH;
    else nxt_state = WAIT;
    Complete = 1'b1;
    gcd = gcd_a;
end

```

```

else if(state == FINISH) begin
    nxt_gcd_a = nxt_gcd_a;
    nxt_gcd_b = nxt_gcd_b;
    cal_finish = cal_finish;
end

```

```

always @ (negedge clk) begin
    if(state == FINISH) cnt <= nxt_cnt;
    else cnt <= 2'b00;
end

```

當 state = FINISH 時，如果 cnt < 2 維持 FINISH，否則轉成 WAIT。Counter 只在 state = FINISH 時運轉，讓 FINISH 可以維持 2clk。Counter 用 negedge trigger，因為要讓變數不在 posedge clk 時改變。State = FINISH，nxt_gcd_a、nxt_gcd_b、cal_finish hold。

Testbench 設計構想：

```
reg [15:0] a = 16'd128;
reg [15:0] b = 16'd96;
.

@(\negedge clk) rst_n = 1'b0;
@(\negedge clk) rst_n = 1'b1;
@(\negedge clk) Begin = 1'b1;
#(\`CYC) Begin = 1'b0;
#(\`CYC * 7);
a = 16'd85;
b = 16'd135;
#(\`CYC * 2);
@(\negedge clk) Begin = 1'b1;
@(\negedge clk) Begin = 1'b0;
#(\`CYC * 11);
a = 16'd247;
b = 16'd247;
Begin = 1'd1;
#(\`CYC) Begin = 1'b0;
#(\`CYC * 4);

$finish;
```

測 $a > b$, $a < b$, $a == b$, 中間 $begin = 0$ 時 , 觀察 state 是否維持在 0 。

開發過程中的問題/學習：


一開始 counter 一直達不到想要的效果 , 後來發現是因為 dff 和 counter 都是 posedge , 造成訊號不準 , 後來改成 negedge 就好了。也學到可以用減法取代 mod 來使用輾轉相除法。

FPGA

設計構想：

Onepulse、debounce 以及 for 7-segment 顯示頻率的 clock divider 基本都


沿用上次的 code

 

```
275 module debounce(out, bottom, clk);
276   input bottom, clk;
277   output out;
278   reg [3:0] cnt;
279
280   always @(posedge clk) begin
281     cnt[3:1] <= cnt[2:0];
282     cnt[0] <= bottom;
283   end
284
285   assign out = (cnt[3:0] == 4'b1111 ? 1'b1 : 1'b0);
286
287 endmodule
```

Debounce 是讓 input 經過 4 個 dff，確保要四個 clk cycle 連續為

1。

 

```

289  module one_pulse(in, o_p, clk);
290  input in, clk;
291  output o_p;
292
293  reg in_delay;
294  reg o_p;
295  always @(posedge clk)begin
296      o_p <= in & (!in_delay);
297      in_delay <= in;
298  end
299
300  endmodule

```

One_pulse 是 in 跟 in_delay 的相反做 and，結果用 dff 輸出，這樣確保訊號 1 只會維持一個 clk cycle。

```

341 parameter conNum = 26'd10000000;
342 v always @(negedge clk)begin
343     cnt <= next_cnt;
344 v     if(cnt == conNum - 1'b1)
345         // clk_10 <= !clk_10;
346         clk_10 <= 1'b1;
347 v     else
348         clk_10 <= 1'b0;
349 end
350
351 v always @(*)begin
352 v     if(cnt >= conNum - 1'b1)begin
353         next_cnt = 26'd0;
354     end
355 v     else begin
356         next_cnt = cnt + 1'b1;
357     end
358 end

```

```

always @ (posedge clk)
begin
    cnt <= next_cnt;
    if (cnt === 16'b1111_1111_1111_1111) clk1_2_16 <= 1'b1;
    else clk1_2_16 <= 1'b0;
end

always @ (*) begin
    if(cnt === 16'b1111_1111_1111_1111) next_cnt = 16'd0;
    else next_cnt = cnt + 1'b1;
end

```

Clock divider，用一個dff做計數器，clksecdiv_10是數到 10^7 用來模擬現實中的0.1秒用，注意一下這裡是用negedge trigger，後面會提到為何如此做。Clock divider 216是數到 2^{17} ，之後counter歸0，output轉1。用來做顯示頻率。Clock divider 2是測試用的module就不列進來。

Extend module：

```

302 module Extend(clk, in, out);
303 input clk, in;
304 output out;
305 reg [25:0] cnt, next_cnt;
306
307 parameter conNum = 26'd10000000;
308
309 always @(posedge clk)begin
310     if(in == 1'b1 && cnt == 26'd0)begin
311         cnt <= cnt + 1'b1;
312     end
313     else if(cnt != 26'd0)begin
314         cnt <= next_cnt;
315     end
316     else begin
317         cnt <= 26'd0;
318     end
319 end
320
321 always @(*)begin
322     if(cnt == conNum - 1)
323         next_cnt = 26'd0;
324     else
325         next_cnt = cnt + 1'b1;
326 end
327
328 assign out = (cnt == 26'd0 ? 1'b0 : 1'b1);
329
330 endmodule

```

用來延長 one_pulse
的訊號直到能夠被 0.1
秒的 clk 吃到，解決的
上次的 FPGA 按鈕
timing 要按在奇特時間
點的問題。

按鈕處理單元：

```

19 wire p_bottom_db, r_bottom_db;
20 debounce db_push_bottom(.bottom(push_bottom), .out(p_bottom_db), .clk(clk));
21 debounce db_reset_bottom(.bottom(reset_bottom), .out(r_bottom_db), .clk(clk));
22
23 wire resetsignal, sp_signal; // sp -> start and pause
24 one_pulse gene_sp_signal(.in(p_bottom_db), .o_p(sp_signal), .clk(clk));
25 one_pulse gene_re_signal(.in(r_bottom_db), .o_p(resetsignal), .clk(clk));
26
27 wire r_signal_ex, sp_signal_ex;
28
29 Extend extend_r_signal(.clk(clk), .in(resetsignal), .out(r_signal_ex));
30 Extend extend_sp_signal(.clk(clk), .in(sp_signal), .out(sp_signal_ex));

```

對 push_bottom、reset_bottom 兩個按鈕做 debounce 和

one_pulse，debounce 傳入 clk，這樣只要一按 db_output 會馬上

跳一，one_pulse 傳入，為了讓 one_pulse 長度達到 0.1sec clk 長

度，再將 signal 接入 Extend module。

```
wire n_resetsignal;  
hot gene_reset(n_resetsignal, r_signal_ex);
```

因為 reset 是等於 0 初始化，所以把處理完的 reset 取反。

```
assign push_bottom_out = push_bottom;  
assign reset_bottom_out = reset_bottom;
```

因為按鈕有點不靈敏，用來觀察按鈕到底由沒有按下去的訊號燈。

```
46 counterup countit(.clk(clk), .r_signal(n_resetsignal), .sp_signal(sp_signal_ex)  
47 ,.min(min), .sec1(sec1), .sec2(sec2), .secdiv10(secdiv10), .state(state));
```

把參數放進 counterup 內。

Counterup Module :

```
148 v state_transition setup( .start_pause(sp_signal),  
149 ,.reset(r_signal),  
150 ,.clk(clk), .state(state),  
151 ,.min(min), .sec1(sec1), .sec2(sec2), .secdiv10(secdiv10)  
152 );
```

先將跟 state 有關的信號接近去 state_transition module 裏頭。

```
154 clksecdiv_10 gene_onetensec(.clk(clk), .clk_10(sec_div10_clk));
```

這次為了遵守上課聽教授講的 “所有的 reg 都應該用同一個 clk

trigger”，因此在有需要用到 10Hz clk 的地方都用 clksecdiv_10 這

個 negedge trigger 的 module，用一個 10Hz 升起的信號來跟

posedge 的 clk 做 if。

```

158 always @(posedge clk)begin
159     if(sec_div10_clk == 1'b1) begin
160         case(state)
161             COUNT: begin
162                 min <= next_min;
163                 sec1 <= next_sec1;
164                 sec2 <= next_sec2;
165                 secdiv10 <= next_secdiv10;
166             end
167             WAIT: begin
168                 min <= min;
169                 sec1 <= sec1;
170                 sec2 <= sec2;
171                 secdiv10 <= secdiv10;
172             end
173             RESET:begin
174                 min <= 4'd0;
175                 sec1 <= 4'd0;
176                 sec2 <= 4'd0;
177                 secdiv10 <= 4'd0;
178             end
179         endcase
180     end else begin
181         min <= min;
182         sec1 <= sec1;
183         sec2 <= sec2;
184         secdiv10 <= secdiv10;
185     end
186 end

```

內部就看三個 state
(COUNT, WAIT, RESET)

來依據要做什麼動作

如果是 COUNT，那就往

下數 0.1 秒。

WAIT，維持現在的值不

動。

RESET 重整回去 0:00.0

Else 這邊我是放不動。

用來算下一個秒數的

```

189 always @(*)begin
190     if(sec1 == 4'd5 && sec2 == 4'd9 && secdiv10 == 4'd9)
191         if(min == 4'd9)
192             next_min = 4'd0;
193         else
194             next_min = min + 1'd1;
195     else
196         next_min = min;
197     if(secdiv10 == 4'd9 && sec2 == 4'd9)
198         if(sec1 == 4'd5)
199             next_sec1 = 4'd0;
200         else
201             next_sec1 = sec1 + 1'd1;
202     else
203         next_sec1 = sec1;
204     if(secdiv10 == 4'd9)begin
205         if(sec2 == 4'd9)
206             next_sec2 = 4'd0;
207         else
208             next_sec2 = sec2 + 1'd1;
209     end else begin
210         next_sec2 = sec2;
211     end
212     if(secdiv10 == 4'd9)
213         next_secdiv10 = 4'd0;
214     else
215         next_secdiv10 = secdiv10 + 1'd1;
216 end

```

combinational 電

路。順帶一提，為

了顯示方便我在

second 的 2 位數

是用兩個 4bit 的

reg 去做的。

基本上就是預先判

別下一秒會不會進

位，決定 next 值。

State Transition module :

```
module state_transition(start_pause, reset, clk, state,
                        min, sec1, sec2, secdiv10);
input start_pause, reset, clk;
input min, sec1, sec2, secdiv10;
output [1:0]state;
wire [3:0] min, sec1, sec2, secdiv10;
parameter COUNT = 2'b01;
parameter WAIT = 2'b10;
parameter RESET = 2'b11;

reg [1:0] state, next_state;

wire sec_div10_clk;

clksecdiv_10 gene_onetensec(.clk(clk), .clk_10(sec_div10_clk));
```

定義三個 state 的 2bit 值，不用 00 是因為我希望可以接出去信號燈

觀察 state 的變換有沒有正確。下面一樣生一個 10Hz 的 clk。

```
238 always @(posedge clk)begin
239     if(sec_div10_clk == 1'b1)begin
240         if(reset == 1'b0)begin
241             state <= RESET;
242         end else
243             state <= next_state;
244     end
245     else begin
246         state <= state;
247     end
248 end
```

Sequential 電路，就
reset==1'b0 的話直接跳到
RESET state。不然就去
next_state。


```


250 always @(*)begin
251     case (state)
252     COUNT:
253         if(min == 4'd9 && sec1 == 4'd5 && sec2 == 4'd9 && secdiv10 == 4'd9)
254             next_state = WAIT;
255         else begin
256             if(start_pause == 1'b1)
257                 next_state = WAIT;
258             else
259                 next_state = COUNT;
260         end
261     WAIT:
262         if(start_pause == 1'b1)
263             next_state = COUNT;
264         else
265             next_state = WAIT;
266     RESET:
267         next_state = WAIT;
268     default:
269         next_state = RESET;
270     endcase
271 end
272 endmodule

```

決定 next_state 的 combinational 電路，根據現在 state 的值以及 start_pause 這個按鈕 input，決定下一個 state 是什麼。

意外的是，在 COUNT state，是有多判斷現在的時間來決定，因為 overflow 之後要停在 0:00.0 的緣故，所以其實 input 看了 4 個東西。只是時間這個 input 在其他 state 被省略進 else 裏頭了。

下方是 state transition diagram。

 

基本上如果寫的{a,b}的部分，就是

```
always @ (posedge clk_216) begin
    if(not_rst_n_dp_op == 1'b0) begin
        an <= 4'b1110;
        case (an)
            4'b1110:
                begin
                    an <= 4'b0111;
                    case (num)
                        4'b0000: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0001: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0010: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0011: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0100: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0101: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0110: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0111: out <= 7'b000_0001;
                        4'b1000: out <= 7'b000_0001;
                        4'b1001: out <= 7'b000_0001;
                        4'b1010: out <= 7'b100_1111;
                        4'b1011: out <= 7'b100_1111;
                        4'b1100: out <= 7'b100_1111;
                        4'b1101: out <= 7'b100_1111;
                        4'b1110: out <= 7'b100_1111;
                        4'b1111: out <= 7'b100_1111;
                    endcase
                end
            4'b1101:
                begin
                    an <= 4'b1011;
                    case (num)
                        4'b0000: out <= 7'b000_0001;
                        4'b1010: out <= 7'b000_0001;
                        4'b0001: out <= 7'b100_1111;
                        4'b1011: out <= 7'b100_1111;
                        4'b0010: out <= 7'b001_0010;
                        4'b1100: out <= 7'b001_0010;
                        4'b0011: out <= 7'b000_0110;
                        4'b1101: out <= 7'b000_0110;
                        4'b0100: out <= 7'b100_1100;
                        4'b1110: out <= 7'b100_1100;
                        4'b0101: out <= 7'b010_0100;
                        4'b1111: out <= 7'b010_0100;
                    endcase
                end
        endcase
    end
end
```

```
4'b0110: out <= 7'b010_0000;
4'b0111: out <= 7'b000_1111;
4'b1000: out <= 7'b000_0000;
4'b1001: out <= 7'b000_0100;
default : out <= 7'b011_1111;
endcase
end
4'b1011:
begin
    an <= 4'b1101;
    out <= 7'b001_1101;
end
4'b1101:
begin
    an <= 4'b1110;
    out <= 7'b001_1101;
end
default : out <= 7'b111_0111;
endcase
```

用 2 的 16 次方 clk，讓肉眼觀察不到各個 digit 跳動。

若 reset，an 從 3 跑到 0，輸出各個 digit 的 num and direction

output。

```

4'b0111:
begin
    an <= 4'b1011;
    case (num)
4'b0000: out <= 7'b000_0001;
4'b1010: out <= 7'b000_0001;
4'b0001: out <= 7'b100_1111;
4'b1011: out <= 7'b100_1111;
4'b0010: out <= 7'b001_0010;
4'b1100: out <= 7'b001_0010;
4'b0011: out <= 7'b000_0110;
4'b1101: out <= 7'b000_0110;
4'b0100: out <= 7'b100_1100;
4'b1110: out <= 7'b100_1100;
4'b0101: out <= 7'b010_0100;
4'b1111: out <= 7'b010_0100;
4'b0110: out <= 7'b010_0000;
4'b0111: out <= 7'b000_1111;
4'b1000: out <= 7'b000_0000;
4'b1001: out <= 7'b000_0100;
default : out <= 7'b011_1111;
endcase

```

```

else begin
    case (an)
4'b1110:
begin
    an <= 4'b0111;
    case (num)
4'b0000: out <= 7'b000_0001;
4'b0001: out <= 7'b000_0001;
4'b0010: out <= 7'b000_0001;
4'b0011: out <= 7'b000_0001;
4'b0100: out <= 7'b000_0001;
4'b0101: out <= 7'b000_0001;
4'b0110: out <= 7'b000_0001;
4'b0111: out <= 7'b000_0001;
4'b1000: out <= 7'b000_0001;
4'b1001: out <= 7'b000_0001;
4'b1010: out <= 7'b100_1111;
4'b1011: out <= 7'b100_1111;
4'b1100: out <= 7'b100_1111;
4'b1101: out <= 7'b100_1111;
4'b1110: out <= 7'b100_1111;
4'b1111: out <= 7'b100_1111;
default : out <= 7'b101_1111;

```

```

4'b1011:
begin
    an <= 4'b1101;
    if(dir == 1'b1) out <= 7'b001_1101;
    else out <= 7'b110_0011;
end
4'b1101:
begin
    an <= 4'b1110;
    if(dir == 1'b1) out <= 7'b001_1101;
    else out <= 7'b110_0011;
end
default : an <= 4'b1110;
endcase

```

Reset 不等於 0，an 從 3 到 0，依 counter 輸出的 out 和 direction 決定各 digit 的 output。

開發過程中的問題/學習：

因為想直觀的做 **seven segment** 輸出，就用很冗的 **case** 寫，在燒進板子時，因為 **reset** 是 0 的時候觸發，抓了很久的 **bug** 才發現。

Debounce 和 **one_pulse** 一開始都用最慢的 **clk** 當參數，導致要按很久，才有反應。最後應該兩個都傳入原始 **clk**，使得一按下去就觸發，再把 **output** 訊號做延長，但一直想不到怎麼正確的延長訊號。最後才知道用一個新的 **counter** 算固定時間，以那個 **counter** 做延長。我們有用 **led** 燈確認 **counter** 有無正確運行及按鈕的訊號值，讓 **debug** 輕鬆不少。

分工

高敦晉：FPGA

陳皇佑：AQ1, AQ2