



# Lab 5 report


2020/11/26

108062125 高敦晉


108062229 陳皇佑

# Advance Question 1

## State-transition Diagram

 

dec1 state

 

dec2 state


### 設計構想：

先寫出 dec1 和 dec2 的 state transition diagram，因為 dec1 → 101，dec2 → 1101 的最後一個和數列第一個皆為 1，因此可重複使用 state S1\_1 和 S1\_2。再另外寫一個 counter 紀錄 state1 在 S1\_1 待了幾次，如果已經 4 次了，state1 就轉到 STOP state，並在那裏自轉。

```

S1_1:
begin
  if(cnt == 3'd4) begin
    nxt_state1 = STOP;
    nxt_cnt = cnt;
    dec1 = 1'b0;
  end
  else begin
    nxt_cnt = cnt + 1'b1;
    if(in == 1'b1) begin
      nxt_state1 = S1_1;
      dec1 = 1'b0;
    end
    else begin
      nxt_state1 = S2_1;
      dec1 = 1'b0;
    end
  end
end
end

```

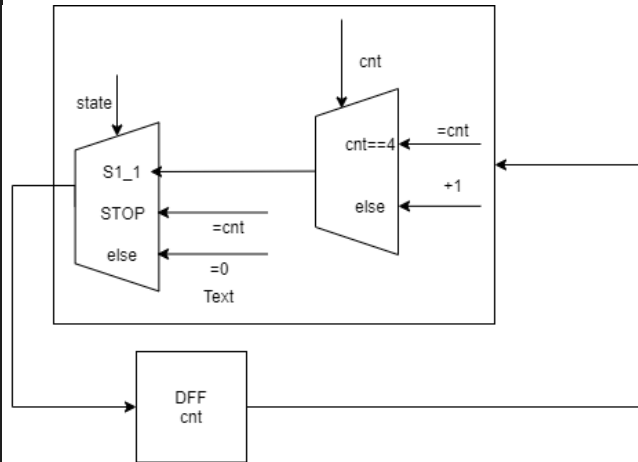

counter

## Testbench 設計構想：

從 0000~1111 跑過各種可能，並在 1111 後加入幾個 101 測試

dec1。

## 開發過程中的問題/學習：

測試連續數列，可以重複利用前面的 state 節省空間，而如果 state

轉換有額外的條件，只需要在轉換 state 的 combinational circuit


寫好條件判斷即可。

# Advance Question 2

## 設計構想：

整體來說分成 light\_control unit 跟 state\_control unit，一邊純處理 state，一邊純根據 state 處理 output。

整體的 hierarchy 如下。

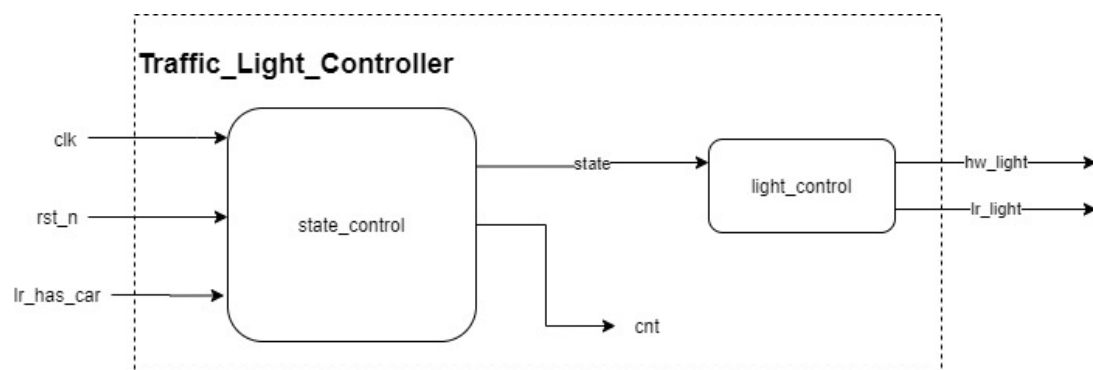

```
7 wire [3-1:0] state;
8
9 light_control lc(.state(state), .hw_light(hw_light), .lr_light(lr_light));
10 state_control sc(.clk(clk), .rst_n(rst_n), .lr_has_car(lr_has_car), .state(state)
11                  ,.cnt(cnt));
```

## Light Control Unit:

```
117 input [3-1:0] state;
118 output [3-1:0] hw_light, lr_light;
119 parameter HW_go = 3'b000;
120 parameter HW_wait = 3'b001;
121 parameter Going_toLR = 3'b010;
122 parameter LR_go = 3'b011;
123 parameter LR_wait = 3'b100;
124 parameter Going_toHW = 3'b101;
125 parameter Green = 3'b100;
126 parameter Yellow = 3'b010;
127 parameter Red = 3'b001;
128 wire [3-1:0] state;
129 reg [3-1:0] hw_light, lr_light;
```

將 state 用 parameter 定義出來

HW\_go/LR\_go: 東西/南北向通車。

HW\_wait/LR\_wait: 東西/南北向轉黃燈，南北/東西向維持紅燈

Going\_toLR/Going\_toHW: 全部紅燈，下一個要讓南北/東西向通車

Green/Yellow/Red 分別代表哪個燈亮。

```
133 case (state)
134     HW_go : begin
135         hw_light = Green;
136         lr_light = Red;
137     end
138     HW_wait:begin
139         hw_light = Yellow;
140         lr_light = Red;
141     end
142     Going_toLR:begin
143         hw_light = Red;
144         lr_light = Red;
145     end
146     LR_go:begin
147         hw_light = Red;
148         lr_light = Green;
149     end
150     LR_wait:begin
151         hw_light = Red;
152         lr_light = Yellow;
153     end
154     Going_toHW:begin
155         hw_light = Red;
156         lr_light = Red;
157     end
158     default:begin
159         hw_light = Green;
160         lr_light = Green;
161     end
```

根據目前的 state 定義每個燈號。

State Control Unit :

```

42 reg [3-1:0] state;
43 reg [64-1:0] cnt;
44 reg [3-1:0] next_state;
45 reg flag;
46 always @(posedge clk) begin
47     if(rst_n == 1'b0) begin
48         state <= HW_go;
49         cnt <= 64'd0;
50         flag <= 1'b0;
51     end else begin
52         if(state == next_state)
53             cnt <= cnt + 1'b1;
54             flag <= 1'b0;
55         else
56             cnt <= 64'd0;
57             state <= next_state;
58             if(cnt >= 64'd35 && ~flag)
59                 flag <= 1'b1;
60     end
61 end

```

用 cnt 來數有幾個 cycle，如果下一個

state 換與現在的 state 不同，就重置

cnt。因為怕 cnt 有天會溢位然後以為沒

超過 35，因此多設一個 flag 來表示已經

數超過一次 35 了。

```

64  always @(*)begin
65  case (state)
66      HW_go :
67          if((cnt >= 64'd34 || flag == 1'b1) && lr_has_car == 1'b1)begin
68              next_state = HW_wait;
69          end else begin
70              next_state = HW_go;
71          end
72      HW_wait:
73          if(cnt >= 64'd14)begin
74              next_state = Going_toLR;
75          end else begin
76              next_state = HW_wait;
77          end
78      Going_toLR:
79          if(cnt >= 64'd0)begin
80              next_state = LR_go;
81          end else begin
82              next_state = Going_toLR;
83          end

```

```

84      LR_go:
85          if(cnt >= 64'd34)begin
86              next_state = LR_wait;
87          end else begin
88              next_state = LR_go;
89          end
90      LR_wait:
91          if(cnt >= 64'd14)begin
92              next_state = Going_toHW;
93          end else begin
94              next_state = LR_wait;
95          end
96      Going_toHW:
97          if(cnt >= 64'd0)begin
98              next_state = HW_go;
99          end else begin
100              next_state = Going_toHW;
101          end
102      default:
103          next_state = state;
104  endcase

```

將每個 state 根據當前  
的 input 以及 cnt，指定  
下一個轉換的 state。

下圖附上

state transition  
diagram

此外就是練習 FSM 的規劃以及實作，在這次的 Top module 只簡單的放入了兩個 submodule，在做測試時，可以很輕鬆的更改來接出 wire，可謂體會 FSM 的強大。




# FPGA-1

## 設計構想：

分成 audio part, keyboard part, state part 三個部分

整體的 hierarchy

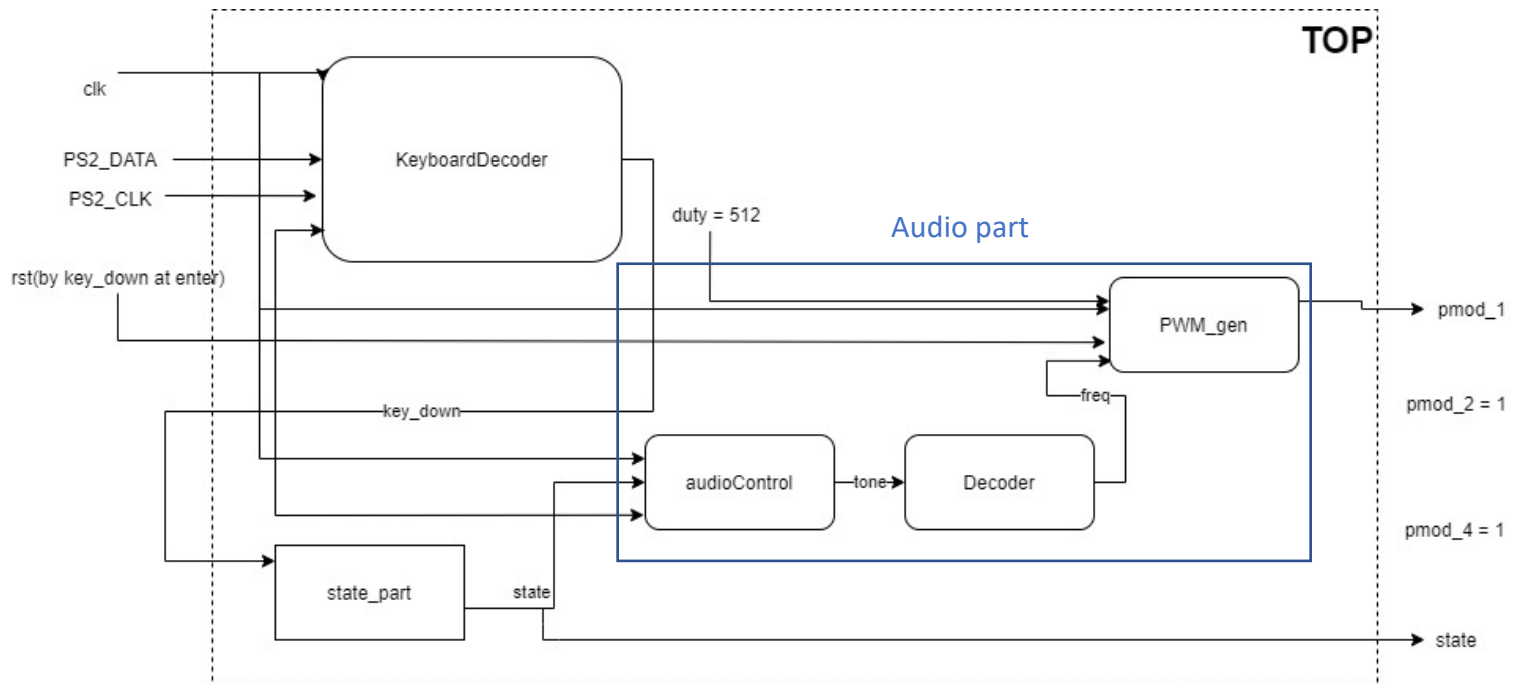

## Audio Part :

```
38 wire [15:0] tone;
39 wire [31:0] freq;
40 assign pmod_2 = 1'd1; //no gain(6dB)
41 assign pmod_4 = 1'd1; //turn-on
42
43 audioControl AC(
44     .clk(clk),
45     .rst(rst),
46     .state(state),
47     .tone(tone)
48 );
49
50 Decoder decoder00 (
51     .tone(tone),
52     .freq(freq)
53 );
54
55 PWM_gen pwm_0 (
56     .clk(clk),
57     .reset(reset),
58     .freq(freq),
59     .duty(10'd512),
60     .PWM(pmod_1)
61 );
```

大致上跟 demo 時用的 code 差不

多，新增了一個 audioControl 來做根

據 state 輸出 tone。

另外也更改了 Decoder.v 裏頭的 freq

音高。

```
16'd1: freq = 32'd262; //Do-m
16'd2: freq = 32'd294; //Re-m
16'd3: freq = 32'd330; //Mi-m
16'd4: freq = 32'd349; //Fa-m
16'd5: freq = 32'd392; //Sol-m
16'd6: freq = 32'd440; //La-m
16'd7: freq = 32'd494; //Si-m
16'd8: freq = 32'd262 << 1; //Do-h
16'd9: freq = 32'd294 << 1;
16'd10: freq = 32'd330 << 1;
16'd11: freq = 32'd349 << 1;
16'd12: freq = 32'd392 << 1;
16'd13: freq = 32'd440 << 1;
16'd14: freq = 32'd494 << 1;
16'd15: freq = 32'd262 << 2; // Do C6
16'd16: freq = 32'd294 << 2;
16'd17: freq = 32'd330 << 2; //Mi-m
16'd18: freq = 32'd349 << 2; //Fa-m
16'd19: freq = 32'd392 << 2; //Sol-m
16'd20: freq = 32'd440 << 2; //La-m
16'd21: freq = 32'd494 << 2; //Si-m
16'd22: freq = 32'd262 << 3; // Do C7
16'd23: freq = 32'd294 << 3;
16'd24: freq = 32'd330 << 3; //Mi-m
16'd25: freq = 32'd349 << 3; //Fa-m
16'd26: freq = 32'd392 << 3; //Sol-m
16'd27: freq = 32'd440 << 3; //La-m
16'd28: freq = 32'd494 << 3; //Si-m
16'd29: freq = 32'd262 << 4; // Do C8
default : freq = 32'd20000; //Do-dummy
```

## audioControl :

```
214 parameter upOne = 3'b000;
215 parameter upHf = 3'b001;
216 parameter downOne = 3'b010;
217 parameter downHf = 3'b011;
218
219 reg [31:0] cnt;
220 parameter SEC = 32'd100_000_000;
221 parameter hfSEC = 32'd50_000_000;
222 always @(posedge clk, posedge rst)begin
223     if(rst)begin
224         cnt <= 32'd0;
225         tone <= 16'd1;
226     end else begin
227         if(cnt >= SEC)
228             cnt <= 32'd0;
229         else
230             cnt <= cnt + 1'b1;
231         case(state)
232             upOne:begin
233                 if(cnt == SEC && tone != 16'd29)begin
234                     tone <= tone + 16'd1;
235                 end else begin
236                     tone <= tone;
237                 end
238             end
239             upHf:begin
240                 if((cnt == SEC || cnt == hfSEC) && tone != 16'd29)begin
241                     tone <= tone + 16'd1;
242                 end else begin
243                     tone <= tone;
244                 end
245             end
246             downOne:begin
247                 if(cnt == SEC && tone != 16'd1)begin
248                     tone <= tone - 16'd1;
249                 end else begin
250                     tone <= tone;
251                 end
252             end
253             downHf:begin
254                 if((cnt == SEC || cnt == hfSEC) && tone != 16'd1)begin
255                     tone <= tone - 16'd1;
256                 end else begin
257                     tone <= tone;
258                 end
259             end
260         endcase
261         default :tone <= tone;
262     endcase
263 end
264 end
```

state 的定義：

downOne：往下 1Hz 數音高，downHf：往下 2Hz 數音高。

upOne：往上 1Hz 數音高，upHf：往上 2Hz 數音高。

rst 時，將 tone 直接設成 1 用 cnt 一直數到 100,000,000，每數到

100,000,000 就增加/減少 tone，製造出 2Hz 的方式是在 state 屬於 Hf 系列

時，在條件式裡多增加 if(cnt == hfSEC)

而 hfSEC == SEC/2=50,000,000，如此便能只用一個 cnt 製造出半秒增加/減

少的效果

## Keyboard Part :

```

63 parameter [8:0] LEFT_SHIFT_CODES = 9'b0_0001_0010;
64 parameter [8:0] RIGHT_SHIFT_CODES = 9'b0_0101_1001;
65 parameter [8:0] KEY_CODES [0:7] = {
66     9'b0_0100_0101, // 0 => 45
67     9'b0_0001_0110, // 1 => 16
68     9'b0_0001_1110, // 2 => 1E
69
70     9'b0_0111_0000, // right_0 => 70
71     9'b0_0110_1001, // right_1 => 69
72     9'b0_0111_0010, // right_2 => 72
73
74     9'b0_0101_1010, // enter => 5A
75     9'b1_0101_1010 // right_enter => E05A
76 };
77 reg [9:0] last_key;
78
79 wire shift_down;
80 wire [511:0] key_down;
81 wire [8:0] last_change;
82 wire been_ready;
83
84 // assign shift_down = (key_down[LEFT_SHIFT_CODES] == 1'b1 || key_down[RIGHT_SHIFT_CODES] == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
85 assign enter_down = (key_down[KEY_CODES[6]] == 1'b1 || key_down[KEY_CODES[7]] == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
86 assign rst = enter_down;
87 KeyboardDecoder key_de (
88     .key_down(key_down),
89     .last_change(last_change),
90     .key_valid(been_ready),
91     .PS2_DATA(PS2_DATA),
92     .PS2_CLK(PS2_CLK),
93     .rst(rst),
94     .clk(clk)
95 );

```

大致上也跟 demo 的範例 keyboard code 一樣，差在按鍵只剩下需要的 0, 1, 2, enter code。

## State Part :

```

98 parameter upOne = 3'b000;
99 parameter upHf = 3'b001;
100 parameter downOne = 3'b010;
101 parameter downHf = 3'b011;
102 always @ (posedge clk, posedge rst) begin
103     if(rst)begin
104         state <= upHf;
105     end else begin
106         if (been_ready == 1'b1 && key_down[last_change] == 1'b1) begin
107             state <= next_state;
108         end else begin
109             state <= state;
110         end
111     end
112 end

```

處理 state，如果 rst == 1，state 直接 reset 到 upHf，如果有鍵被按下更新到 next\_state，否則就保持當前的 state。next\_state 的處理在下方。

```

always @ (*) begin
    case(last_change)
        KEY_CODES[0]: begin
            case(state)
                upOne:
                    next_state = downOne;
                upHf:
                    next_state = downHf;
                default:
                    next_state = state;
            endcase
        end
        KEY_CODES[1]:begin
            case(state)
                downOne:
                    next_state = upOne;
                downHf:
                    next_state = upHf;
                default:
                    next_state = state;
            endcase
        end
        KEY_CODES[2]:begin
            case(state)
                downOne:
                    next_state = downHf;
                upOne:
                    next_state = upHf;
                downHf:
                    next_state = downOne;
                upHf:
                    next_state = upOne;
            endcase
        end
    end
end

```

```

KEY_CODES[3]: begin
    case(state)
        upOne:
            next_state = downOne;
        upHf:
            next_state = downHf;
        default:
            next_state = state;
    endcase
end
KEY_CODES[4]:begin
    case(state)
        downOne:
            next_state = upOne;
        downHf:
            next_state = upHf;
        default:
            next_state = state;
    endcase
end
KEY_CODES[5]:begin
    case(state)
        downOne:
            next_state = downHf;
        upOne:
            next_state = upHf;
        downHf:
            next_state = downOne;
        upHf:
            next_state = upOne;
        default:
            next_state = state;
    endcase
end

```


```

KEY_CODES[6]:begin
    next_state = upHf;
end
KEY_CODES[7]:begin
    next_state = upHf;
end
default : next_state = state;
endcase
end
endmodule

```

處理 next\_state 的去處，根據

 KEY\_CODE 來做變換，default 是不變 state，state transition diagram 在下方。  
這邊要注意的是由於前面已經有判斷是否有按鍵按下，故不用再處理沒按鍵的 case。



## 開發過程中的問題/學習：


在寫這份題目之前，仔細的 trace demo 時的 keyboard 以及 piano code 一次，有練習到看懂整個架構的速度並擷取需要用的部分做使用、並能夠自行修改使其符合需要。

這個題目的設計結構中途大改了一次，原先我是希望能夠把 keyboard 的訊號接成一個 button 的感覺，然後再接進去一個 stateControl 的 module，但是後來一直弄不好 button，所以就直接沿用 piano 的架構，拿 Keydown 以及 last\_change 作為 state transition 的依據。

再一次體會到 FSM 的重要性，因為中途改架構的關係，多虧一開始就有先想好整體 state 的結構，更改 code 時也方便許多，很多部分都是小改後就能直接沿用的。

# FPGA2


## State-transition Diagram

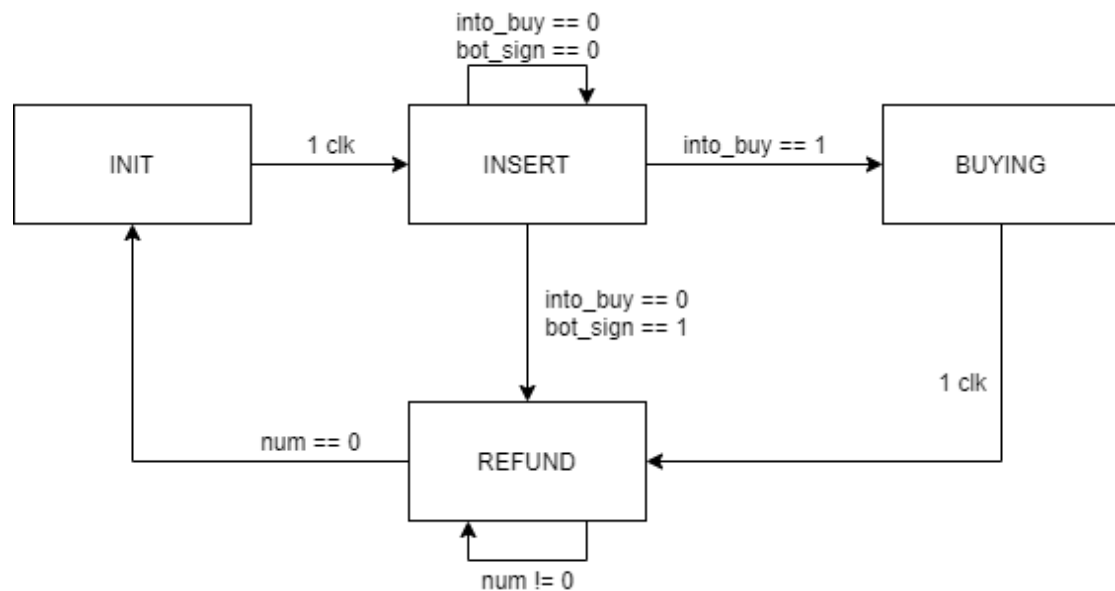

## Vending machine
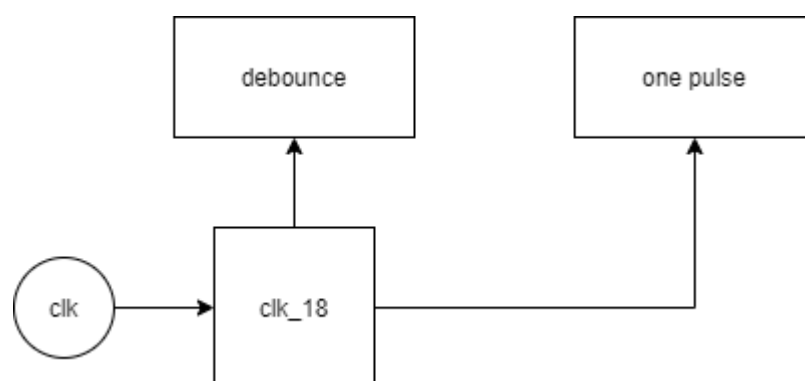
### 設計構想：

先把所有按鈕接上 debounce 跟 one pulse，而 state 的 dff, Debounce, one\_pulse，都接上 clockdivider(clk\_18)，因為 debounce 要接上延長過的 clock 才算真正除顫。



```

always @ (posedge clk_18[17], posedge top_sign)
begin
    if(top_sign == 1'b1)
    begin
        state <= INIT;
        num <= 8'b0000_0000;
    end
    else
    begin
        state <= nxt_state;
        num <= nxt_num;
    end
end
end

```

在 INIT state 初始化 num、cnt、into\_refund。

```

INIT:
begin
    nxt_state = INSERT;
    nxt_num = num;
    into_refund = 1'b0;
    nxt_cnt = 26'd1;
end

```

into\_buy == 1 代表在 INSERT 狀態下 asdf 被按下，且金額足夠購買，下一個 state 為 BUYING。而因為 keyboard\_decoder 的 clk 訊號是接原生 clk，故 into\_buy 需要使用 delay 延長 clk\_18 個長度。當 delay == 1 時代表現在已經有一個購買正在進行，此時再按其他商品並不會進行購買。把按哪個商品用 4bit drink\_code 表達，哪些商品能夠購買用 4bit led 表示，只要 drink\_code & led 不為 0000 代表可以購買。



```

always @ (posedge clk)
begin
    if(into_buy == 1'b0)
        delay <= 18'd0;
    else
        delay <= delay + 1'b1;
end

```

```

if(into_buy == 1'b1)
begin
    nxt_state = BUYING;
end

```

```

always @ (*)
begin
    if(num[7:4] < 4'd6)
    begin
        if(num[7:4] < 4'd3)
        begin
            if(num[7:4] == 4'd2)
            begin
                if(num[3:0] < 4'd5)
                |   led = 4'b0001;
                else
                |   led = 4'b0011;
            end
        end
        else
        |   led = 4'b0000;
        end
    else
    |   led = 4'b0111;
    end
end

```

Led[3] 代表 coffee

Led[2] 代表 coke

Led[1] 代表 oolong

Led[0] 代表 water

```

always @ (*)
begin
    case (last_change)
        KEY_CODES[00] :
            drink_code = 4'b1000;
        KEY_CODES[01] :
            drink_code = 4'b0100;
        KEY_CODES[02] :
            drink_code = 4'b0010;
        KEY_CODES[03] :
            drink_code = 4'b0001;
        default :
            drink_code = 4'b0000;
    endcase
end

```

drink\_code[3] 代表 coffee

drink\_code [2] 代表 coke

drink\_code [1] 代表 oolong

drink\_code [0] 代表 water

```

always @ (*)
begin
    if(state == INSERT)
    begin
        if(delay == 18'd0)
        begin
            if(been_ready == 1'b1 && key_down[last_change] == 1'b1)
            begin
                buy = drink_code & led;
                if(buy == 4'b0000)
                into_buy = 1'b0;
                else
                into_buy = 1'b1;
            end
            else
            into_buy = 1'b0;
        end
        else
        into_buy = 1'b1;
    end
    else
    into_buy = 1'b0;
end

```

用 coin 紀錄投入多少錢。

```

always @ (*)
begin
    if(state == INSERT)
    begin
        if(left_sign == 1'b1)
        coin = 6'd5;
        else
        begin
            if(ctr_sign == 1'b1)
            coin = 6'd10;
            else
            begin
                if(right_sign == 1'b1)
                coin = 6'd50;
                else
                coin = 6'd0;
            end
        end
    end
    else
    coin = 6'd0;
end

```

接著在 INSERT state 中依 coin 改變 num ,

```
case(coin)
  6'd0:
    |   nxt_num = num;
  6'd5:
  begin
    |   if(num == 8'b1001_0101)
    |     |   nxt_num = 8'b1001_1001;
    |   else
    |     begin
    |       |   if(num[3:0] == 4'd5)
    |       |     begin
    |       |       |   nxt_num[3:0] = 4'd0;
    |       |       |   nxt_num[7:4] = num[7:4] + 4'd1;
    |       |     end
    |       |   else if(num[3:0] == 4'd0)
    |       |     |   nxt_num[3:0] = 4'd5;
    |       |   else
    |       |     |   nxt_num = 8'b1001_1001;
    |     end
  end
end
```

```
6'd10:
begin
  |   if(num[7:4] == 4'd9)
  |     |   nxt_num = 8'b1001_1001;
  |   else
  |     |   nxt_num[7:4] = num[7:4] + 4'd1;
  end
6'd50:
begin
  |   if(num[7:4] < 4'd5)
  |     |   nxt_num[7:4] = num[7:4] + 4'd5;
  |   else
  |     |   nxt_num = 8'b1001_1001;
  end
default:
  |   nxt_num = 8'b0001_0001;
```

在 INSERT 中，按下 bottom button 進入 REFUND state。

```
if(bot_sign == 1'b1)
  |   |   nxt_state = REFUND;
```

BUYING state 中依買入商品更改 num，並轉到 REFUND state。

```
nxt_state = REFUND;
```

```
case(buy)
  4'b1000:
    |   |   nxt_num[7:4] = num[7:4] - 4'd6;
  4'b0100:
    |   |   nxt_num[7:4] = num[7:4] - 4'd3;
  4'b0001:
    |   |   nxt_num[7:4] = num[7:4] - 4'd2;
  4'b0010:
  begin
    |   |   if(num[3:0] < 4'd5)
    |   |     begin
    |   |       |   nxt_num[7:4] = num[7:4] - 4'd3;
    |   |       |   nxt_num[3:0] = 4'd5;
    |   |     end
    |   |   else
    |   |     begin
    |   |       |   nxt_num[7:4] = num[7:4] - 4'd2;
    |   |       |   nxt_num[3:0] = num[3:0] - 4'd5;
    |   |     end
  end
end
```

第一次進入 REFUND，reset cnt，接著用 cnt 實現一秒變動一次的條件。接著看現在 num 為多少，將 num 減 5。當 num 為 0，下個 state 為 INIT，num keep 原值。

```
if(into_refund == 1'b0)
begin
    nxt_cnt = 26'd1;
    into_refund = 1'b1;
end
else
begin
    nxt_cnt = cnt + 1'b1;
end
end
```

```
always @ (posedge clk, posedge top_sign)
begin
    if (top_sign == 1'b1)
        cnt <= 26'd0;
    else
        cnt <= nxt_cnt;
end
```

```
if(num == 8'b0000_0000)
begin
    nxt_state = INIT;
    nxt_num = num;
end
```

```
else
begin
    nxt_state = REFUND;
    if(cnt == 26'd0)
    begin
        nxt_num[7:4] = num[7:4];
        if(num[3:0] == 4'd5)
            nxt_num[3:0] = 4'd0;
        else if(num[3:0] == 4'd9)
            nxt_num[3:0] = 4'd4;
        else if(num[3:0] == 4'd4)
        begin
            if(num[7:4] == 4'd0)
            begin
                nxt_num[7:4] = num[7:4];
                nxt_num[3:0] = 4'd0;
            end
            else
            begin
                nxt_num[7:4] = num[7:4] - 4'd1;
                nxt_num[3:0] = 4'd9;
            end
        end
    end
end
```

```
else
begin
    nxt_num[7:4] = num[7:4] - 4'd1;
    nxt_num[3:0] = 4'd5;
end
end
else
begin
    nxt_num = num;
end
end
default:
begin
    nxt_state = INIT;
    nxt_num = 8'b0000_0000;
    into_refund = 1'b0;
end
endcase
end
```

## 開發過程中的問題/學習：

一開始按 reset 時 state 就會卡住，之後才發現 clock divider 不能接 reset，不然 reset 訊號會一直維持在 1。一開始也讀不到鍵盤的訊號，才發覺因為 keyboard\_decoder 是接原生 clk，訊號維持時間太短，需要將期延長。而在做數字加減時原本等號兩邊都放同一個變數，結果會一直跳 warning，說會形成 self-loop，不能 generate bitstream，才知道好的 coding 習慣真的很重要。

分工：

AQ1、FPGA2 ,report: 陳皇佑

AQ2、FPGA1, report&report 合併：高敦晉